

PRÜFPROTOKOLL ANSCHLUSSPRÜFUNG

Temporäre Einspeisung / Übergabepunkt nach DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100

Protokoll-Nr. _____
Übergabepunkt _____
Seite **1 von 1**

Auftraggeber, Übergabepunkt & Netz

Auftraggeber / Prüfort		Adresse	
Bereich / Gebäude	Anlage / Objekt	Prüfdatum	Prüfer/-in
Grund der Prüfung / Prüfort ☐ Neuanlage ☐ Bestand ☐ Änderung ☐ Wiederholung		Prüfnorm ☐ DIN VDE 0100-600 ☐ DIN VDE 0105-100 ☐ beide	
Qualifikation ☐ Elektrofachkraft ☐ EuP	Prüfgerät (Installationstester)	Seriennummer	Prüflings-ID
Standort Übergabepunkt	Firma / Vermieter	Ansprechpartner	Telefon
Netzsystem ☐ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TN-C ☐ TT ☐ IT	Netzspannung	Art der Einspeisung	Netzbetreiber
Generator/NEA – Nennleistung kVA	Bauart	Sternpunkt	Erdung
Anschlussleitung Typ	Leiter	Querschnitt	Länge m
Anschlussleistung kVA		Geplante Last kVA	Zus. Potenzialausgleich ☐ Ja ☐ Nein

Schritt 1 · Besichtigen (vor dem Messen) · Schritt 4 · Erproben (zum Schluss)

1 · Besichtigen	i.O.	n.i.O.	n.a.	1 · Besichtigen	i.O.	n.i.O.	n.a.	4 · Erproben – unter Spannung	i.O.	n.i.O.	n.a.
Betriebsmittel	☐	☐	☐	Berührungsschutz	☐	☐	☐	Funktion Anlage	☐	☐	☐
Kabel & Leitungen	☐	☐	☐	Kennzeichnung	☐	☐	☐	Polarität / Steckdosen	☐	☐	☐
Steckvorrichtungen/Kupplungen	☐	☐	☐	Typenschild	☐	☐	☐	Schutteinrichtungen	☐	☐	☐
Schaltgeräte	☐	☐	☐	Zugänglichkeit	☐	☐	☐	RCD-Prüftaste (nur mit RCD)	☐	☐	☐
Leiterverbindungen	☐	☐	☐	Witterungsschutz	☐	☐	☐	Drehrichtung Motoren	☐	☐	☐

Schritte 2 und 3 · Messen

Messwert eintragen · Zutreffendes ankreuzen · Grenzwert steht im Prüfschritt

Nr.	Prüfschritt · Grenzwert	Einstellung / Messwerte	i.O.	n.i.O.	Nr.	Prüfschritt · Grenzwert	Einstellung / Messwerte	i.O.	n.i.O.
2 · Spannungsfrei messen – vor dem Zuschalten					3 · Unter Spannung messen – nach dem Zuschalten (Fortsetzung)				
2.1	Schutzleiterwiderstand R_{PE} $\leq 0,30 \Omega$ · Schalter R_{PE}	R_{PE} _____ Ω	☐	☐	3.3	U_{N-PE} und Frequenz $U_{N-PE} \leq 5 V$ · f 49,5–50,5 Hz · Schalter V, Hz	U_{N-PE} _____ V f _____ Hz	☐	☐
2.2	Isolationswiderstand R_{ISO} $\geq 1 M\Omega$ · SELV/PELV $\geq 0,5 M\Omega$ · Schalter R_{ISO}	☐ 500 V ☐ 250 V ☐ 1000 V ☐ SELV R_{ISO} _____ $M\Omega$	☐	☐	3.4	Drehfeld Rechtsdrehfeld · Schalter Phase	☐ rechts ☐ links	☐	☐
2.3	Durchgängigkeit der Leiter alle Leiter durchgängig · Schalter R_{LO}		☐	☐	3.5	Schleifenimpedanz $Z_S \rightarrow I_K$ $I_K \geq 5 \times I_n (B) \cdot 10 \times I_n (C)$ · Schalter $Z_i (Z_S)$	LS _____ Z_S _____ Ω I_K _____ A	☐	☐
2.4	Erdungswiderstand R_E fachlich bewerten · TT: $R_A \leq 50 V / I_{\Delta N}$	Messpunkt _____ R_E _____ Ω	☐	☐	3.6	Netzimpedanz $Z_i \rightarrow I_{K2}$ $I_{K2} \geq 5 \times$ Vorsicherung · Schalter $Z_i (Z_S)$	Z_i _____ Ω I_{K2} _____ A	☐	☐
2.5	Durchgängigkeit Potenzialausgleich alle Verbindungen durchgängig · Schalter R_{LO}		☐	☐	3.7	RCD – Angaben Typ, Nennstrom, Bemessungsfehlerstrom	☐ A ☐ F ☐ B ☐ B+ ☐ AC ☐ ohne RCD I_n _____ A $I_{\Delta N}$ _____ mA		
3 · Unter Spannung messen – nach dem Zuschalten					3.8	RCD – Auslösestrom & -zeit $I_{\Delta} 0,5-1 \times I_{\Delta N}$ · $t_A \leq 300 / 150 / 40$ ms · Schalter $\Delta T / I_{\Delta N}$	☐ 1× ☐ 2× ☐ 5× I_{Δ} _____ mA t_A _____ ms	☐	☐
3.1	Spannung L–N 207–244 V · Schalter V, Hz	L1 _____ L2 _____ L3 _____	☐	☐	3.9	Berührungsspannung U_F $U_F \leq U_L$; 50 V AC · erhöht 25 V	☐ AC ☐ DC ☐ normal ☐ erhöht U_F _____ V	☐	☐
3.2	Spannung L–L 360–424 V · Schalter V, Hz	L1-L2 _____ V L2-L3 _____ V L1-L3 _____ V	☐	☐					

Reihenfolge: 1 Besichtigen → 2 spannungsfrei messen → 3 zuschalten und unter Spannung messen → 4 Erproben · „Schalter“ = Stellung am Installationstester

Ergebnis & Unterschriften

Gesamtbewertung ☐ keine Mängel ☐ Mängel behoben ☐ Mängel festgestellt	Sicherer Gebrauch gewährleistet ☐ Ja ☐ Nein	Prüfplakette erteilt ☐ Ja ☐ Nein	Prüfintervall	Nächster Prüftermin
Bemerkungen / festgestellte Mängel _____ _____ _____				
Prüfer/-in _____ Ort, Datum		Auftraggeber / Betreiber / Vermieter _____ Ort, Datum		
Unterschrift Prüfer/-in		Unterschrift Auftraggeber/Betreiber		